



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی برق

پروژه میانترم درس مدارهای منطقی برنامه پذیر

گزارشکار پیاده سازی و شبیه سازی پردازنده MIPS (Multi cycle)

نگارش

مهدیه سادات بنیس

معصومه محمدخانی

استاد درس

دکتر محمدرضا پورفرد

اردیبهشت ۱۴۰۲

چکیده

پردازنده MIPS Multi-cycle یک پردازنده دستورالعمل ثابت (RISC) است که برای پردازش داده‌های ۳۲ بیتی طراحی شده است. در این پردازنده، دستورات به صورت چرخه‌های گوناگون اجرا می‌شوند و هر چرخه شامل چندین مرحله است.

ماژول‌های این پردازنده شامل ماژول کنترل‌کننده، ماژول حافظه، ماژول آدرس‌دهی، ماژول ALU (واحد منطقی حسابی)، ماژول رجیسترها و ماژول‌های مربوط به دستورات مختلف مانند دستورات حرکت داده، دستورات مقایسه‌ای و دستورات فراخوانی هستند.

ماژول کنترل‌کننده مسئول مدیریت چرخه‌ها و کنترل اجرای دستورات است. ماژول حافظه برای ذخیره داده‌ها و دستورات استفاده می‌شود و ماژول آدرس‌دهی مسئول محاسبه آدرس‌های حافظه مورد نیاز است. ماژول ALU، دستورات حسابی و منطقی را اجرا می‌کند و ماژول ثبات‌ها، مقادیر موقت را در هنگام اجرای چرخه‌های مختلف نگهداری می‌کنند.

دستورات حرکت داده برای انتقال داده‌ها بین ثبات‌ها و حافظه، دستورات مقایسه‌ای برای مقایسه داده‌ها و انجام شرطی، و دستورات فراخوانی برای فراخوانی زیربرنامه‌ها و اجرای آن‌ها استفاده می‌شوند.

به طور کلی، پردازنده MIPS Multi-cycle با استفاده از ماژول‌های مختلف، دستورات مختلف را اجرا می‌کند و به صورت چرخه‌ای و با دقت بالا، داده‌های ۳۲ بیتی را پردازش می‌کند.

در این پروژه قصد داریم این پردازنده را با کد VHDL در محیط ise طراحی و پیاده سازی کنیم. در انتها با نوشتن تست بنچ آن را اجرا کرده و نتایج شبیه سازی و همچنین توضیحات بیشتر را ضبط کردیم. به علت حجم بالا فایل کدها و ویدیو ها در گوگل درایو بارگذاری و لینک آن در ادامه قرار گرفته شده است.

https://drive.google.com/drive/folders/۱a۳_۳JbpZjyBzwJcjMCc۱gn۹CqCRmEzz۵?usp=share_link

چکیده	۱
فصل اول مقدمه	۱
فصل دوم پیاده سازی Instruction Memory و Memory data register	۴
.....Instruction Memory ۱-۲	۴
.....Memory data register ۲-۲	۷
فصل سوم پیاده سازی Instruction Register و Register File	۱۰
.....Instruction Register ۱-۳	۱۰
.....Register File ۲-۳	۱۲
فصل چهارم پیاده سازی ALU و ALU control	۱۴
.....انواع دستورات در پردازنده MIPS ۱-۴	۱۴
.....ALU control ۲-۴	۲۱
.....ALU ۳-۴	۲۳
فصل پنجم پیاده سازی Control unit	۲۶
فصل ششم پیاده سازی PC و Sign Extend	۳۵
.....PC ۱-۶	۳۵
.....Sign Extend ۲-۶	۳۷
فصل هفتم Top Module	۳۹
منابع	۴۵

فصل اول

مقدمه

پردازنده Multi-Cycle MIPS یک پردازنده کامپیوتری است که برای اجرای دستورات مختلف در برنامه های کامپیوتری استفاده می شود. این پردازنده بر اساس معماری MIPS^۱ طراحی شده است که یک معماری پردازشی RISC^۲ است.


در پردازنده Multi-Cycle MIPS، هر دستور به چندین دور (Cycle) تقسیم می شود که هر دور شامل یک مرحله از اجرای دستور است. به عنوان مثال، برای اجرای یک دستور ساده مانند افزایش مقدار یک رجیستر، سه دور زمانی (Cycle) نیاز است. در دور اول، دستور از حافظه خوانده می شود، در دور دوم، مقدار دستوری Opcode و آدرس رجیستر مورد نظر استخراج می شود و در دور سوم، مقدار اولیه رجیستر به علاوه یک می شود و نتیجه در رجیستر مورد نظر ذخیره می شود.

این روش پردازش چند دوره ای، در مقایسه با روش پردازش یک دوره ای، به دلیل اینکه هر دستور به چندین دور زمانی برای اجرا نیاز دارد، باعث کاهش فرکانس سیستم و افزایش زمان اجرای دستورات می شود. اما به دلیل سادگی طراحی و امکان پیاده سازی سخت افزاری آسان، پردازنده Multi-Cycle MIPS به عنوان یک راه حل مناسب برای سیستم هایی با محدودیت منابع و امکانات محدود مانند Embedded Systems محسوب می شود. همچنین، این روش پردازش در مقایسه با روش پردازش یک دوره ای، بهبود قابل توجهی در عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم برای اجرای دستورات پیچیده مانند عملیات های حسابی و منطقی ارائه می دهد.

پردازنده Multi-Cycle MIPS شامل ماژول های مختلفی است که هر کدام وظایف مشخصی را در پردازش دستورات انجام می دهند. شکل ۱-۱ نمایشگر شمای کلی از قسمت های مختلف این پردازنده است.

۱ Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages

۲ Reduced Instruction Set Computer

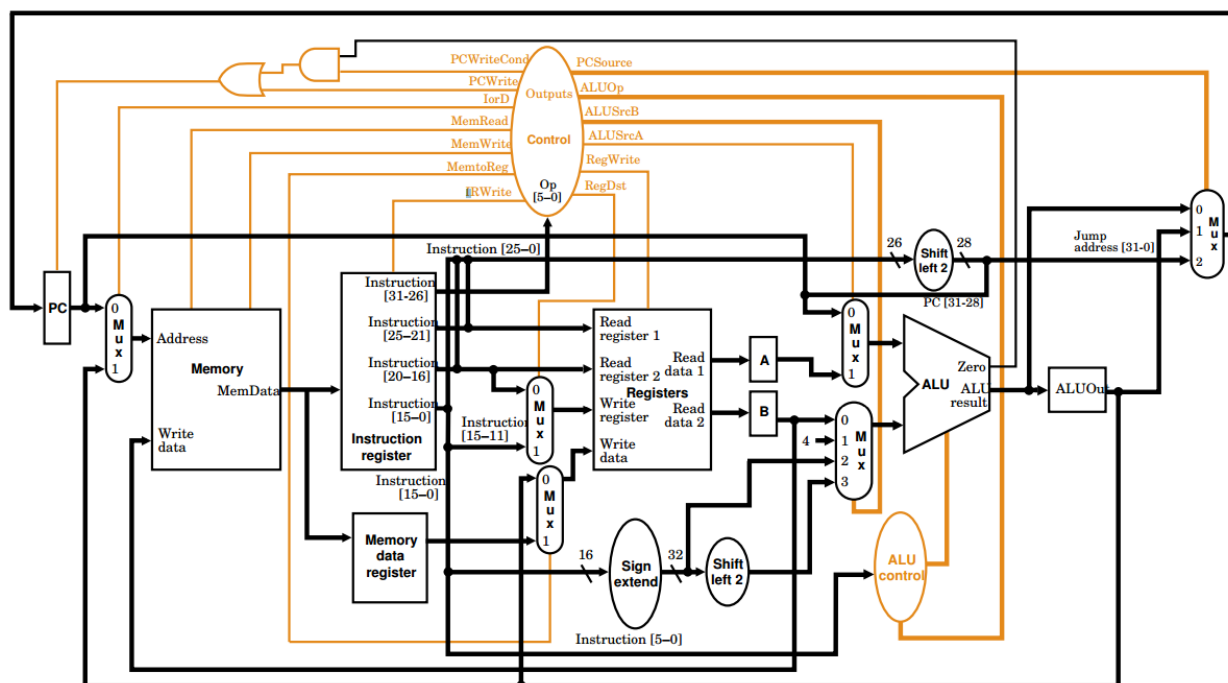

شکل ۱-۱ شمای کلی از ماژول های پردازنده Multi-Cycle MIPS

در ادامه به طور خلاصه، ماژول های مختلف در پردازنده Multi-Cycle MIPS را توضیح می دهیم:

۱. **Instruction Memory**: این ماژول برای خواندن دستورات از حافظه استفاده می شود. دستورات در حافظه بر پایه آدرس ذخیره شده اند و در هر دوره زمانی، دستور بعدی از حافظه خوانده می شود.
۲. **Register File**: این ماژول برای ذخیره و خواندن مقادیر رجیسترها استفاده می شود. رجیسترها می توانند به عنوان منابع و مقصد دستورات استفاده شوند و همچنین مقادیر محاسباتی در آن ها ذخیره می شوند.
۳. **ALU**: این ماژول برای انجام عملیات های حسابی و منطقی استفاده می شود. در پردازش دستورات، مقادیر رجیسترها با استفاده از ALU پردازش می شوند و نتیجه در رجیسترها ذخیره می شود.
۴. **Data Memory**: این ماژول برای خواندن و نوشتن داده ها به حافظه استفاده می شود. داده ها در حافظه بر پایه آدرس ذخیره شده اند و با استفاده از این ماژول می توان آن ها را خواند یا در آن ها نوشت.

۵. **Control Unit**: این ماژول برای کنترل جریان دستورات و سیگنال‌های سخت‌افزاری در پردازنده استفاده می‌شود. این ماژول بر اساس نوع دستورات و وضعیت‌های دیگر در سیستم، سیگنال‌های کنترلی را ایجاد می‌کند و به ماژول‌های دیگر ارسال می‌کند تا پردازش دستورات به درستی انجام شود.

۶. **PC**^۱: این ماژول برای حفظ آدرس دستور بعدی که باید اجرا شود، استفاده می‌شود. در هر دوره زمانی، آدرس دستور بعدی از PC خوانده می‌شود و PC به آدرس دستور بعدی به روزرسانی می‌شود.

۷. **Sign-Extend**: این ماژول برای تبدیل مقدار ۱۶ بیتی به ۳۲ بیتی استفاده می‌شود. این ماژول به عنوان ورودی یک مقدار ۱۶ بیتی دریافت می‌کند و به عنوان خروجی یک مقدار ۳۲ بیتی با افزودن صفرهای لازم به سمت چپ آن را تولید می‌کند.

در کل، پردازنده **Multi-Cycle MIPS** شامل ماژول‌های مختلفی است که هر کدام وظایف و عملکردهای مختلفی در پردازش دستورات انجام می‌دهند. با ترکیب این ماژول‌ها، پردازنده **Multi-Cycle MIPS** به عنوان یک سیستم کامل پردازشی می‌تواند دستورات پیچیده را با سرعت و دقت بالا اجرا کرده و عملکرد مناسبی را به نمایش بگذارد.

در فصل‌های بعد نحوه پیاده‌سازی این ماژول‌ها با کد **VHDL** را توضیح می‌دهیم.

فصل دوم

پیاده سازی Memory data register و Instruction Memory

در این بخش به نحوه پیاده سازی و توضیحات تکمیلی در رابطه با ماژول های Instruction Memory و Memory data register میپردازیم.

۲-۱ Instruction Memory:

ماژول "Instruction Memory" یک ماژول حافظه است که برای ذخیره و بازیابی دستورات برنامه‌های MIPS استفاده می‌شود. این ماژول به عنوان یکی از اجزای اصلی پردازنده MIPS، دستورات برنامه را از حافظه دریافت می‌کند و سپس آن‌ها را به بخش کنترل پردازنده می‌فرستد تا برای اجرا آماده شوند.

در طراحی این ماژول، می‌توان از یک آرایه حافظه استفاده کرد که دستورات برنامه در آن ذخیره شده‌اند. برای مثال، در یک سیستم با حافظه ۴ کیلوبایتی، این آرایه می‌تواند شامل ۱۰۲۴ خانه باشد که هر خانه یک دستور ۴ بایتی (۳۲ بیتی) را نشان می‌دهد. در فرآیند اجرای برنامه، با توجه به شماره دستور (instruction address) که توسط بخش کنترل پردازنده تولید می‌شود، آدرس حافظه مورد نظر انتخاب می‌شود و دستور موجود در آن آدرس از حافظه استخراج می‌شود و به بخش کنترل پردازنده ارسال می‌شود.

ماژول Instruction Memory می‌تواند به صورت سریال یا پارالل پیاده‌سازی شود. در حالت سریال، دستورات برنامه به صورت یکی پس از دیگری از حافظه استخراج می‌شوند و در حالت پارالل، چند دستور همزمان از حافظه استخراج می‌شوند. در هر دو حالت، حافظه دستورات باید بتواند دستورات را به صورت سریع و با دقت بالا بازیابی کند تا پردازنده بتواند برنامه را با سرعت بالا اجرا کند.

برای پیاده سازی این ماژول با کد VHDL یک ماژول با نام Memory_inst تعریف کردیم که شامل ورودی و خروجی های زیر است:

ورودی:

- memory_read
- memory_write
- address
- write_data
- clk
- rst

خروجی:

- memory_data

حافظه با استفاده از آرایه mem به صورت یک حافظه ۶۴ بیتی پیاده‌سازی شده است. هر خانه از حافظه به عنوان یک رشته باینری به طول ۸ بیتی نشان داده شده است.

برای نوشتن در حافظه، در فرآیندی که با کلاک سینکرونیزه شده است، اگر memory_write برابر با ۱ باشد و کلاک رو به بالا باشد، داده‌های write_data در آدرس مشخص شده توسط address در حافظه نوشته می‌شوند. برای خواندن از حافظه، اگر memory_read برابر با ۱ باشد، داده‌های موجود در آدرس مشخص شده توسط address در حافظه خوانده می‌شوند و در memory_data قرار داده می‌شوند. برای این منظور، داده‌های ۴ بیتی (۳۲ بیتی) موجود در ۴ خانه پشت سر هم در حافظه، به صورت یک رشته ۳۲ بیتی در memory_data قرار داده می‌شوند.

در بخشی از کد که با کامنت auto generated مشخص شده است، داده‌های باینری مربوط به چند دستور MIPS ذخیره شده‌اند که می‌توانند در شبیه‌سازی پردازنده MIPS به عنوان داده‌های ورودی مورد استفاده قرار بگیرند.

قسمت‌هایی از کد در صفحات بعد آورده شده است.


```

entity Memory is
  Port ( memory_read : in  STD_LOGIC;
        memory_write : in  STD_LOGIC;
        address      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        write_data    : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        clk           : in  STD_LOGIC;
        rst           : in  STD_LOGIC;
        memory_data    : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end Memory;

architecture Behavioral of Memory is

  type A is array ( 0 to 63) of STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
  signal mem: A := (
    -- auto generated
    -- lw $R0,47($R20)
    0 => "10001110",
    1 => "10000000",
    2 => "00000000",
    3 => "00101111",

    -- addi $R1,$R3,50
    4 => "00100000",
    5 => "01100001",
    6 => "00000000",
    7 => "00110010",

    -- addi $R2,$R3,48
    8 => "00100000",
    9 => "01100010",
    10 => "00000000",
    11 => "00110000",

    -- add $R2,$R2,$R0
    12 => "00000000",
    13 => "01000000",
    14 => "00010000",
    15 => "00100000",

    -- beq $R1,$R2,1
    16 => "00010000",
    17 => "00100010",
    18 => "00000000",
    19 => "00000001",

    -- j 3
    20 => "00001000",
    21 => "00000000",
    22 => "00000000",
    23 => "00000011",

    -- add $R0,$R1,$R2
    24 => "00000000",
  )

```

```

begin

process(clk, rst)
begin
  ---if rst = '0' then
  ---  mem <= (others => (others => '0'));
  ---end if;
  if rising_edge(clk) and memory_write = '1' then
    mem(to_integer(unsigned(address))) <= write_data(31 downto 24);
    mem(to_integer(unsigned(address) + 1)) <= write_data(23 downto 16);
    mem(to_integer(unsigned(address) + 2)) <= write_data(15 downto 8);
    mem(to_integer(unsigned(address) + 3)) <= write_data(7 downto 0);
  end if;
end process;

memory_data <= mem(to_integer(unsigned(address))) &
               mem(to_integer(unsigned(address) + 1)) &
               mem(to_integer(unsigned(address) + 2)) &
               mem(to_integer(unsigned(address) + 3)) when memory_read = '1';
end Behavioral;

```

۲-۲ Memory data register

Memory Data Register به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم پردازشی، برای ذخیره داده‌هایی استفاده می‌شود که باید در مراحل بعدی پردازش توسط پردازنده استفاده شوند. به عنوان مثال، وقتی که یک دستور برنامه توسط مازول Instruction Memory دریافت شده، داده‌هایی که در این دستور استفاده شده‌اند در رجیستر Memory Data Register ذخیره می‌شوند تا در مراحل بعدی پردازش توسط پردازنده استفاده شوند.

برای پیاده‌سازی این مازول که یک رجیستر ۳۲ بیتی است و در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی را دریافت کرده و در خروجی خود قرار می‌دهد، ورودی‌ها و خروجی‌های زیر را تعریف کرده‌ایم:

ورودی:

- clk: کلاک سیستم
- rst: سیگنال ریست که در صورت فعال شدن، مقدار رجیستر را صفر می‌کند.
- mem_input: داده‌هایی که از حافظه خوانده شده‌اند.

خروجی:

- mem_output: داده‌ای که در رجیستر ذخیره شده است.

در طراحی این ماژول، از یک آرایه یک بعدی با طول ۱ به نام MemDataReg استفاده شده است. این آرایه، یک رجیستر ۳۲ بیتی را نشان می‌دهد که در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی را دریافت کرده و در خود ذخیره می‌کند.

در فرآیند اجرای کد، اگر سیگنال rst فعال شده باشد، مقدار رجیستر صفر می‌شود. در غیر این صورت، اگر کلاک رو به بالا باشد، داده‌های ورودی در رجیستر ذخیره می‌شوند و در خروجی قرار داده می‌شوند.

این ماژول به صورت سریال پیاده‌سازی شده است، به این معنی که تنها یک رجیستر وجود دارد و در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی در آن ذخیره می‌شوند. اما به راحتی می‌توان این ماژول را به صورت پارالل پیاده‌سازی کرد، به این معنی که چندین رجیستر وجود داشته باشد و در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی به همگی این رجیسترها همزمان داده شوند و در آنها ذخیره شوند.

کدهای این بخش در ادامه قابل مشاهده‌اند.

```
entity MemoryDataRegister is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        mem_input : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        mem_output : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end MemoryDataRegister;

architecture Behavioral of MemoryDataRegister is

  type mem_data_type is array (0 downto 0) of std_logic_vector(31 downto 0);
  signal MemDataReg: mem_data_type := ((others => (others => '0')));

begin

  process(clk)
  begin
    if rst = '0' then
      MemDataReg(0) <= (others => '0');
    else if rising_edge(clk) then
      MemDataReg(0) <= mem_input;
    end if;
  end process;
  mem_output <= MemDataReg(0);

end Behavioral;
```

فصل سوم

پیاده سازی Register File و Instruction Register

در این بخش به نحوه پیاده سازی و توضیحات حول ماژول‌های Register File و Instruction Register می‌پردازیم.

۳-۱: Instruction Register

Instruction Register برای ذخیره دستوراتی استفاده می‌شود که از حافظه دریافت شده‌اند و باید توسط پردازنده اجرا شوند. به عنوان مثال، وقتی که یک دستور توسط ماژول Instruction Memory دریافت شده، آن دستور در رجیستر Instruction Register ذخیره می‌شود تا در مراحل بعدی پردازش توسط پردازنده، اجرا شود.

برای پیاده‌سازی ماژول Instruction Register یک رجیستر ۳۲ بیتی تعریف شده که در هر لبه مثبت کلاک، دستورات ورودی را دریافت کرده و در خروجی خود قرار می‌دهد.

ورودی:

- clk: کلاک سیستم
- rst: سیگنال ریست که در صورت فعال شدن، مقدار رجیستر را صفر می‌کند.
- IRWrite: سیگنالی که نشان می‌دهد آیا امکان نوشتن در رجیستر وجود دارد یا نه.
- input_instruction: دستوراتی که از حافظه خوانده شده‌اند.

خروجی:

- output_instruction: دستوری که در رجیستر ذخیره شده است.

در طراحی این ماژول، از یک آرایه یک بعدی با طول ۱ به نام `instr_reg` استفاده شده است. این آرایه، یک رجیستر ۳۲ بیتی را نشان می‌دهد که در هر لبه مثبت کلاک، دستورات ورودی را دریافت کرده و در خود ذخیره می‌کند.

در فرآیند اجرای کد، اگر سیگنال `rst` فعال شده باشد، مقدار رجیستر صفر می‌شود. در غیر این صورت، اگر کلاک رو به بالا باشد و سیگنال `IRWrite` فعال باشد، دستورات ورودی در رجیستر ذخیره می‌شوند و در خروجی قرار داده می‌شوند.

کدهای استفاده شده برای پایاده سازی این بخش در ادامه قرار گرفته‌اند.

```
entity InstructionRegister is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
          rst : in  STD_LOGIC;
          IRWrite : in  STD_LOGIC;
          input_instruction : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          output_instruction : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end InstructionRegister;

architecture Behavioral of InstructionRegister is
    type instr_reg_type is array (0 to 0) of std_logic_vector(31 downto 0);
    signal instr_reg : instr_reg_type := ((others => (others => '0')));

begin

    process(clk)
    begin
        if rst = '0' then
            instr_reg(0) <= (others => '0');
        else if rising_edge(clk) and IRWrite = '1' then
            instr_reg(0) <= input_instruction;
        end if;
    end if;
    end process;
    output_instruction <= instr_reg(0);
end Behavioral;
```

۳-۲ Register File

ماژول Register File برای ذخیره داده‌های مختلف استفاده می‌شود. این داده‌ها ممکن است شامل مقادیر محاسباتی، اطلاعات ورودی، نتایج محاسباتی و غیره باشند. با استفاده از این رجیسترها، می‌توان داده‌ها را ذخیره کرد و در مراحل بعدی پردازش، از آنها استفاده کرد.

برای پیاده سازی یک ماژول Registers را طراحی کردیم که برای ذخیره داده‌های پردازشگر استفاده می‌شود. این ماژول شامل ۳۲ رجیستر ۳۲ بیتی است که در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی را دریافت کرده و در خروجی خود قرار می‌دهد.

ورودی:

- clk: کلاک سیستم
- rst: سیگنال ریست که در صورت فعال شدن، مقدار تمامی رجیسترها را صفر می‌کند.
- read_register: شماره رجیستری که باید از آن خوانده شود.
- read_register: شماره رجیستری دوم که باید از آن خوانده شود.
- write_register: شماره رجیستری که باید در آن نوشته شود.
- write_data: داده‌ای که باید در رجیستر نوشته شود.
- RegWrite: سیگنالی که نشان می‌دهد آیا امکان نوشتن در رجیستر وجود دارد یا نه.

خروجی:

- read_data: داده‌ای که از رجیستر با شماره read_register خوانده شده است.
- read_data: داده‌ای که از رجیستر با شماره read_register خوانده شده است.

در طراحی این ماژول، از یک آرایه یک بعدی با طول ۳۲ به نام reg استفاده شده است. این آرایه، ۳۲ رجیستر ۳۲ بیتی را نشان می‌دهد که در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی را دریافت کرده و در خود ذخیره می‌کند.

در فرآیند اجرای کد، اگر سیگنال rst فعال شده باشد، تمامی رجیسترها صفر می‌شوند. در غیر این صورت، اگر کلاک رو به بالا باشد و سیگنال RegWrite فعال باشد، داده‌های ورودی در رجیستر مربوطه ذخیره می‌شوند. برای خواندن داده‌ها از رجیسترها، شماره رجیسترهایی که باید از آنها خوانده شود را با استفاده از ورودی‌های read_register و read_data به مازول داده و داده‌های موجود در آنها در خروجی‌های read_data و read_register قرار داده می‌شوند.

کد نوشته شده برای این قسمت را در ادامه قرار داده‌ایم:

```
entity Registers is
  Port ( clk : in  STD_LOGIC;
        rst : in  STD_LOGIC;
        read_register1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        read_register2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        write_register : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        write_data : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        RegWrite : in  STD_LOGIC;
        read_data1 : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        read_data2 : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end Registers;

architecture Behavioral of Registers is

  type reg_type is array (0 to 31) of std_logic_vector(31 downto 0);
  signal reg : reg_type := (others => (others => '0'));

begin

  process(clk)
  begin
    if rst = '0' then
      reg(to_integer(unsigned(write_register))) <= (others => '0');
    else if rising_edge(clk) and RegWrite = '1' then
      reg(to_integer(unsigned(write_register))) <= write_data;
    end if;
  end process;
end process;
```


فصل چهارم

پیاده سازی ALU و ALU control

دستوراتی که دریافت میشوند ابتدا نیاز به کدگشایی دارند تا مشخص شود چه عملیاتی باید روی آنها انجام شود. در این بخش ابتدا به انواع دستورات در پردازنده MIPS میپردازیم.

۴-۱ انواع دستورات در پردازنده MIPS

مجموعه دستورات MIPS یک ساختار کامپیوتر با معماری RISC است که در بسیاری از پردازنده‌های مدرن استفاده می‌شود. دستورات MIPS شامل سه نوع دستور با طول ۳۲ بیتی هستند.

۱. دستورات نوع R: این دستورات برای انجام عملیات‌های حسابی و منطقی استفاده می‌شوند. فرمت این دستورات به صورت زیر است:

opcode[31:26]	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	Shamt[10:6]	Function[5:0]
---------------	-----------	-----------	-----------	-------------	---------------

- Opcode: کد عملیات را مشخص می‌کند.
- Rs: ثبت منبع ۱.
- Rt: ثبت منبع ۲.
- Rd: ثبت مقصد.
- Shamt: مقدار شیفت.
- Function: کد تابع را مشخص می‌کند.

۲. دستورات نوع I: این دستورات برای انجام عملیات‌های فوری استفاده می‌شوند، مانند بارگذاری ثابت در ثبت‌ها یا شاخه‌گیری. فرمت این دستورات به صورت زیر است:

opcode[31:26]	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
---------------	-----------	-----------	-------------------------

- Opcode: کد عملیات را مشخص می‌کند.
- Rs: ثبت منبع.
- Rt: ثبت مقصد.
- Address/constant: مقدار فوری.

۳. دستورات نوع J: این دستورات برای پرش به یک آدرس حافظه خاص استفاده می‌شوند. فرمت این دستورات به صورت زیر است:

opcode[31:26]	Address[25:0]
---------------	---------------

- Opcode: کد عملیات را مشخص می‌کند.
- Address: آدرس ۲۶ بیتی برای پرش.

بعضی از دستورات رایج در مجموعه دستورات MIPS عبارتند از:

J-type

۱. jump – j instruction

به یک آدرس حافظه خاص پرش می‌کند.

000010	Address[25:0]
--------	---------------

Operation: $PC \leftarrow PC[31:28] \parallel \text{Inst}[25:0] \parallel 00$

۲. jump and link – jal instruction

به یک آدرس حافظه خاص پرش می کند و آدرس بازگشتی را در یک رجیستر ذخیره می کند.

000011	Address[25:0]
--------	---------------

Operation: $\$ra \leftarrow PC + 1$

$PC \leftarrow PC[31:28] \parallel Inst[25:0] \parallel 00$

R-type

۱. Jump and link register – jalr instruction

به یک آدرسی از حافظه که در رجیستری مشخص است پرش می کند و آدرس بازگشتی را در یک رجیستر مشخص ذخیره می کند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۱۰۰۱
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $PC \leftarrow Rs$

$Rd \leftarrow PC + 1$

۲. Jump register – jr instruction

به آدرسی که در یک ثبت ذخیره شده است پرش می کند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۱۰۰۰
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $PC \leftarrow Rs$

۳. Addition – add instruction

دو رجیستر را با هم جمع می کند و نتیجه را در یک رجیستر دیگر ذخیره می کند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۰۰۰۰
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs + Rt$

$PC \leftarrow PC + 1$

۴. Unsigned addition – addu instruction

مقدار دو رجیستر را بدون علامت با هم جمع می کند و نتیجه را در یک رجیستر دیگر ذخیره می کند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۰۰۰۱
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs + Rt$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۵. Subtraction – sub instruction

مقدار یک رجیستر را از یک رجیستر دیگر کم می کند و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره می کند.

۰۰۰۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۰
-------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs - Rt$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۶. Unsigned subtraction – subu instruction

مقدار یک رجیستر را از یک رجیستر دیگر بدون علامت کم می کند و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره می کند.

۰۰۰۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۱
-------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs - Rt$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۷. Logical AND – AND instruction

عملیات منطقی AND را بین دو رجیستر اول و دوم انجام و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره می کند.

۰۰۰۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۰
-------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs \text{ AND } Rt$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۸. Logical OR – OR instruction

عملیات منطقی OR را بین دو رجیستر اول و دوم انجام و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره می کند.

۰۰۰۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۰۰۰۰	۱۰۰۱۰۱
-------	-----------	-----------	-----------	------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs \text{ OR } Rt$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۹. Logical XOR – XOR instruction

عملیات منطقی XOR را بین دو رجیستر اول و دوم انجام و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره می کند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۰۱۱۰
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs \text{ XOR } Rt$

$PC \leftarrow PC + 1$

۱۰. Logical NOR – NOR instruction

عملیات منطقی NOR را بین دو رجیستر اول و دوم انجام و نتیجه را در رجیستر سوم ذخیره میکند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۰۱۱۱
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: $Rd \leftarrow Rs \text{ NOR } Rt$

$PC \leftarrow PC + 1$

۱۱. Set if less than unsigned – sltu instruction

رجیستر اول را با رجیستر دوم بدون علامت مقایسه میکند، اگر کوچکتر بود ۱ و در غیر این صورت ۰ را در رجیستر مقصد ذخیره میکند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۱۰۰۱
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: if $Rs < Rt$ then $Rd \leftarrow 1$

Else $Rd \leftarrow 0$

$PC \leftarrow PC + 1$

۱۲. Set if less than: slt instruction

رجیستر اول را با رجیستر دوم با علامت مقایسه میکند، اگر کوچکتر بود ۱ و در غیر این صورت ۰ را در رجیستر مقصد ذخیره میکند.

.....	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Rd[15:11]	۱۰۱۰۱۰
-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Operation: if $Rs < Rt$ then $Rd \leftarrow 1$

Else $Rd \leftarrow 0$

$PC \leftarrow PC + 1$

I-type

۱. Branch on equal: beq instruction

در صورت مساوی بودن دو رجیستر، به آدرس حافظه دیگری پرش می کند.

۰۰۰۱۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: if $R_s = R_t$ then $PC \leftarrow PC + 1 + ((\text{sign extended } I[15:0]) \parallel 00)$
 else $PC \leftarrow PC + 1$

۲. Branch on not equal: bne instruction

در صورت مساوی نبودن دو رجیستر، به آدرس حافظه دیگری پرش می کند.

۰۰۰۱۰۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: if $R_s \neq R_t$ then $PC \leftarrow PC + 1 + ((\text{sign extended } I[15:0]) \parallel 00)$
 else $PC \leftarrow PC + 1$

۳. Immediate addition: addi instruction

مقدار رجیستر اول را به مقدار ثابت اضافه کرده و در رجیستر دوم ذخیره می کند.

۰۰۱۰۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: $R_t \leftarrow R_s + (\text{sign extended } I[15:0])$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۴. Immediate addition unsigned: addiu instruction

مقدار رجیستر اول را با مقدار ثابت بدون علامت جمع کرده و در رجیستر دوم ذخیره می کند.

۰۰۱۰۰۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: $R_t \leftarrow R_s + (\text{sign extended } I[15:0])$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۵. Immediate set-if-less-than unsigned: sltiu instruction

مقدار رجیستر اول با مقدار ثابت بدون علامت مقایسه می کند و اگر کمتر بود ۱ و در غیر این صورت ۰ را در رجیستر دوم ذخیره می کند.

۰۰۱۰۱۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: if $R_s < (\text{sign extended } I[15:0])$ then $R_t \leftarrow 1$
 else $R_t \leftarrow 0$
 $PC \leftarrow PC + 1$

۶. Immediate set-if-less-than: slti instruction

مقدار رجیستر اول با مقدار ثابت با علامت مقایسه میکند و اگر کمتر بود ۱ و در غیر این صورت ۰ را در رجیستر دوم ذخیره میکند.

۰۰۱۰۱۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: if Rs < (sign extended I[15:0]) then Rt \leftarrow 1
 else Rt \leftarrow 0
 PC \leftarrow PC + 1

۷. Immediate logic AND: andi instruction

عملیات منطقی AND را بین رجیستر اول و مقدار ثابت انجام میدهد و نتیجه آن را در رجیستر دوم ذخیره میکند.

۰۰۱۱۰۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: Rt \leftarrow Rs AND (sign extended I[15:0])
 PC \leftarrow PC + 1

۸. Immediate logic OR: ori instruction

عملیات منطقی OR را بین رجیستر اول و مقدار ثابت انجام میدهد و نتیجه آن را در رجیستر دوم ذخیره میکند.

۰۰۱۱۰۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: Rt \leftarrow Rs OR (sign extended I[15:0])
 PC \leftarrow PC + 1

۹. Immediate logic XOR: xori instruction

عملیات منطقی XOR را بین رجیستر اول و مقدار ثابت انجام میدهد و نتیجه آن را در رجیستر دوم ذخیره میکند.

۰۰۱۱۱۰	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: Rt \leftarrow Rs XOR (sign extended I[15:0])
 PC \leftarrow PC + 1

۱۰. Load Word: lw instruction

مقدار ذخیره شده در آدرس را با آفست رجیستر اول، در رجیستر دوم بارگذاری میکند.

۱۰۰۰۱۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: $Rt \leftarrow M[Rs + (\text{sign extended } I[15:0])]$

$PC \leftarrow PC + 1$

۱۱. Store Word: sw instruction

مقدار رجیستر دوم را در آدرس به اضافه آفست رجیستر اول، ذخیره میکند.

۱۰۱۰۱۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

Operation: $M[Rs + (\text{sign extended } I[15:0])] \leftarrow Rt$

$PC \leftarrow PC + 1$

۱۲. Load upper immediate: LUI instruction

مقدار ثابت را ۱۶ بیت به چپ شیفت داده و ۱۶ بیت پایین را صفر میکند و مقدار نهایی را در رجیستر RT ذخیره میکند.

۰۰۱۱۱۱	Rs[25:21]	Rt[20:16]	Address/constant [15:0]
--------	-----------	-----------	-------------------------

در بخش های بعد این دستورات را پیاده سازی میکنیم.

۴-۲ پیاده سازی ALU control

قصد داریم یک واحد کنترل ALU را پیاده سازی کنیم.

ورودی:

• Instruction: یک بردار ۶ بیتی است که شامل کد عملیات مورد نظر برای ALU است.

• ALUOp: یک بردار ۳ بیتی است که شامل کد مورد نظر برای کنترل ALU است.

خروجی:

• output

دو متغیر signal با نام operation و temp تعریف کردیم. temp برای ذخیره کد عملیات مورد نظر برای ALU در حالت‌های مختلف ALUOp و operation برای ذخیره کد دقیق عملیات ALU است که بر اساس instruction تعیین می‌شود.

کد Behavioral شامل یک فرایند با استفاده از دستور select است که با استفاده از ALUOp، کد عملیات مورد نیاز برای ALU را در موارد مختلف تعیین می‌کند. به عنوان مثال، در صورتی که ALUOp برابر با "۰۰۰" باشد، کد عملیات برای addi (جمع با یک مقدار فوری) تعیین می‌شود و در صورتی که برابر با "۱۰۰" باشد، کد عملیات برای andi تعیین می‌شود.

در قسمت دیگری از این فرایند، به کمک دستور select دیگری، کد دقیق عملیات ALU برای هر instruction ممکن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که instruction برابر با "۱۰۰۰۰۰" باشد، کد عملیات دقیق برای جمع (add) تعیین می‌شود و در صورتی که instruction برابر با "۱۰۰۰۱۰" باشد، کد عملیات برای تفریق (sub) تعیین می‌شود.

در نهایت، مقدار temp که کد عملیات برای ALU را در بر داشت، به عنوان خروجی output ارسال می‌شود. کد مورد استفاده در ادامه قرار داده شده است:

```

entity ALUControl is
    Port ( instruction : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
          ALUOp       : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          output      : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end ALUControl;

architecture Behavioral of ALUControl is
    signal temp, operation, operation_i : std_logic_vector(3 downto 0) := "1111";

begin
    with ALUOp select
        temp <= "0000" when "000",      -- addi for LW
                "0101" when "001",      -- xori / Branch
                operation when "010",    -- R-type
                "0110" when "011",      -- slti
                "0010" when "100",      -- andi
                "0011" when "101",      -- ori
                "0111" when "110",      -- lui
                "1111" when others;     -- in other cases

    with instruction select
        operation <= "0000" when "100000", -- add
                    "0001" when "100010", -- sub
                    "0010" when "100100", -- AND
                    "0011" when "100101", -- OR
                    "0100" when "100111", -- NOR
                    "0101" when "100110", -- XOR

                    "0110" when "101010", -- set on less than
                    "1111" when others;

    output <= temp;
end Behavioral;

```

۳-۴ پیاده سازی ALU:

برای این ماژول یک entity به نام ALU را تعریف کردیم که ورودی ها و خروجی های زیر را دارد.

ورودی:

- a و b: بیت‌های عملیات را برای ALU شامل می‌شوند.
- ALU_control: یک بردار ۴ بیتی است که کنترل کننده عملیات ALU را تعیین می‌کند.

خروجی:

- Output: خروجی نهایی ماشین حساب ALU است.
- Zero: آیا خروجی ماشین حساب برابر با صفر است یا نه.

در این کد، با استفاده از یک فرایند با استفاده از دستور select، با توجه به کد عملیات مورد نظر، یک مقدار برای temp تعیین می‌شود که حاوی خروجی نهایی ALU است. به عنوان مثال، در صورتی که کد عملیات برابر با "0000" باشد، مقدارهای a و b باهم جمع شده و در temp ذخیره می‌شوند. در صورتی که کد عملیات برابر با "0001" باشد، مقدار b از a کم می‌شود و در temp ذخیره می‌شود. در موارد دیگر نیز، عملیات مناسب انجام می‌شود و مقدار نهایی در temp ذخیره می‌شود.

در این کد، دو متغیر signal به نام temp و zero تعریف شده‌اند. temp برای ذخیره خروجی نهایی ALU استفاده می‌شود و zero برای نشان دادن اینکه خروجی ماشین حساب برابر با صفر است یا نه.

در ادامه، با استفاده از یک فرایند دیگر، مقدار zero بر اساس مقدار temp تعیین می‌شود. در صورتی که temp برابر با صفر باشد، مقدار zero برابر با ۱ قرار داده می‌شود و در غیر این صورت، مقدار zero برابر با ۰ قرار داده می‌شود.

در نهایت، مقدار temp به عنوان خروجی output ارسال می‌شود که در آن، خروجی نهایی ماشین حساب ALU ذخیره شده است.

کد های نوشته شده برای این قسمت در ادامه قابل مشاهده است.

```

entity ALU is
    Port ( a          : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          b          : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          ALU_control : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          output      : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
          zero        : out STD_LOGIC);
end ALU;

architecture Behavioral of ALU is
    signal temp : std_logic_vector(31 downto 0);

begin

    temp <=

        -- add
        std_logic_vector(unsigned(a) + unsigned(b)) when ALU_control = "0000" else
        -- sub
        std_logic_vector(unsigned(a) - unsigned(b)) when ALU_control = "0001" else
        -- AND
        a AND b when ALU_control = "0010" else
        -- OR
        a OR b when ALU_control = "0011" else
        -- NOR
        a NOR b when ALU_control = "0100" else
        -- XOR
        a XOR b when ALU_control = "0101" else
        -- set on less than
        "00000000000000000000000000000001" when ALU_control = "0110" and (a < b) else
        "00000000000000000000000000000000" when ALU_control = "0110" and (a >= b) else
        -- lui
        (a(15 downto 0) & "0000000000000000") when ALU_control = "0111" else
        -- in other cases
        (others => '0');

    zero <= '1' when temp <= "00000000000000000000000000000000" else '0';
    output <= temp;

end Behavioral;
    
```

فصل پنجم

پیاده سازی Control Unit

در این فصل نحوه پیاده سازی واحد کنترل را توضیح می‌دهیم.

با توجه به multi cycle بودن پردازنده، میدانیم که هر دستور در تعداد مشخصی دوره انجام میشوند. برای کنترل دوره‌های مختلف و عملیاتی که باید در آنها انجام شود state‌های مختلفی را تعریف میکنیم که در هر کدام از آنها واحد کنترل خروجی‌های مشخص خود را برای کنترل ماژول‌ها تولید میکند. شمای کلی از state‌های تعریف شده در شکل ۵-۱ نشان داده شده که البته برای اضافه کردن بعضی دستورات، state‌های جدیدی تعریف کردیم.

ورودی:

- Clk: کلاک سیستم.
- Rst: سیگنال ریست که در صورت فعال شدن، تمام سیگنال‌های کنترلی صفر می‌شوند.
- Op: کد opcode
- Func: کد عملکرد دستور در حال اجرا

خروجی:

- سیگنال‌های کنترلی

در بخش architecture، رفتار واحد کنترل را تعریف کردیم. یک ماشین حالت (State Machine) برای تعیین حالت کنونی واحد کنترل بر اساس دستور فعلی در حال اجرا استفاده می‌شود و سیگنال‌های کنترلی متناظر با هر حالت تولید می‌شوند. ماشین حالت بر اساس کد اپکد و کد عملکرد دستور فعلی و حالت کنونی ماشین، به حالت بعدی منتقل می‌شود.

1997, 1998, 1999, 2678, 26

 
[illegible]

Figure 1

۲. **InstructionFetch**: در این حالت، واحد کنترل دستور جدید را از حافظه تعیین می‌کند و به حالت **Decode** منتقل می‌شود.

۳. **Decode**: در این حالت، واحد کنترل با استفاده از کد اپکد و کد عملکرد دستور در حال اجرا، سیگنال‌های کنترلی برای اجزای مختلف پردازنده تولید می‌کند و به حالت **Execute** منتقل می‌شود.

۴. **Execute**: در این حالت، دستور در حال اجرا است و واحد کنترل برای تولید سیگنال‌های کنترلی برای پردازش دستور، به حالت **IncrementPC** منتقل می‌شود.

۵. **IncrementPC**: در این حالت، واحد کنترل شمارنده برنامه را افزایش می‌دهد و به حالت **InstructionFetch** منتقل می‌شود تا دستور جدید دریافت شود.

۶. **Branch**: در این حالت، واحد کنترل برای اجرای دستور شرطی، به حالت‌های مختلفی منتقل می‌شود که بسته به نتیجه شرط، به حالت‌های مختلفی از برنامه منتقل می‌شود.

۷. **Jump**: در این حالت، واحد کنترل برای اجرای دستور جامپ به حالت **Jump** منتقل می‌شود.

۸. **Jump**: در این حالت، واحد کنترل شمارنده برنامه را به آدرس مورد نظر تنظیم می‌کند و به حالت **InstructionFetch** منتقل می‌شود تا دستور جدید دریافت شود.

۹. **Load**: در این حالت، واحد کنترل برای خواندن داده از حافظه به رجیستر مورد نظر، به حالت **MemoryRead** منتقل می‌شود.

۱۰. MemoryRead: در این حالت، واحد کنترل داده مورد نظر را از حافظه خوانده و به رجیستر مورد نظر اختصاص می‌دهد و به حالت IncrementPC منتقل می‌شود.

۱۱. Store: در این حالت، واحد کنترل برای نوشتن داده از رجیستر مورد نظر به حافظه، به حالت MemoryWrite منتقل می‌شود.

۱۲. MemoryWrite: در این حالت، واحد کنترل داده مورد نظر را از رجیستر مورد نظر به حافظه می‌نویسد و به حالت IncrementPC منتقل می‌شود.

۱۳. Register-Immediate: در این حالت، واحد کنترل برای اجرای دستوراتی که شامل یک رجیستر و یک مقدار ثابت هستند، به حالت Immediate^۱ منتقل می‌شود.

۱۴. Immediate^۱: در این حالت، واحد کنترل مقدار ثابت را از دستور خوانده و به حالت Immediate^۲ منتقل می‌شود.

۱۵. Immediate^۲: در این حالت، واحد کنترل سیگنال‌های کنترلی برای اجزای مختلف پردازنده را تولید می‌کند و به حالت ExecuteImmediate منتقل می‌شود.

۱۶. ExecuteImmediate: در این حالت، دستور با مقدار ثابت در حال اجرا است و واحد کنترل سیگنال‌های کنترلی برای پردازش دستور، به حالت IncrementPC منتقل می‌شود.

کد طراحی شده برای این مازول در صفحات بعد قرار گرفته است.


```

entity ControlUnit is
  Port ( clk      : in  STD_LOGIC;
        rst      : in  STD_LOGIC;
        Op       : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        Func     : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        PCWriteCond_beq : out std_logic;
        PCWriteCond_bne : out std_logic;
        PCWrite    : out std_logic;
        IorD       : out std_logic;
        MemRead    : out std_logic;
        MemWrite   : out std_logic;
        MemToReg   : out std_logic_vector(1 downto 0);
        IRWrite    : out std_logic;
        PCSource   : out std_logic_vector(1 downto 0);
        ALUOp      : out std_logic_vector(2 downto 0);
        ALUSrcB    : out std_logic_vector(1 downto 0);
        ALUSrcA    : out std_logic;
        RegWrite   : out std_logic;
        RegDst     : out std_logic_vector(1 downto 0));
end ControlUnit;

architecture Behavioral of ControlUnit is

  type state is(
    Start,
    InstructionFetch,
    InstructionFetch1,
    InstructionFetch2,
    InstructionDecode,
    MemoryAddressComp,
    JR_Execution,
    JAL_Execution,
    JAL_Completion,
    JALR_Execution,
    JALR_Completion,
    Execution,
    Execution_addi,
    Execution_slti,
    Execution_andi,
    Execution_ori,
    Execution_xori,
    Execution_lui,
    BranchCompletion_beq,
    BranchCompletion_bne,
    JumpCompletion,
    MemoryAccessLoad,
    MemoryAccessStore,
    RTypeCompletion,
    RTypeCompletion_I,
    MemoryReadCompletionStep );

  signal current_state, next_state : state := Start;

```

```

signal ctrl_state : std_logic_vector(19 downto 0) := (others => '0');

begin

process(clk, rst, Op)
begin
    if rst = '0' then
        current_state <= Start;
    elsif rising_edge(clk) then
        current_state <= next_state;
    end if;

    case current_state is

        when Start => next_state <= InstructionFetch;
        when InstructionFetch => next_state <= InstructionFetch1;
        when InstructionFetch1 => next_state <= InstructionFetch2;
        when InstructionFetch2 => next_state <= InstructionDecode;

        when InstructionDecode => if Op = "100011" then -- lw
            next_state <= MemoryAddressComp;
        elsif Op = "101011" then -- sw
            next_state <= MemoryAddressComp;
        elsif Op = "000000" and Func = "001000" then -- R-type JR
            next_state <= JR_Execution;
        elsif Op = "000000" and Func = "001001" then -- R-type JALR
            next_state <= JALR_Execution;
        elsif Op = "000000" then -- R-type

            next_state <= Execution;

        elsif Op = "001000" then -- addi
            next_state <= Execution_addi;
        elsif Op = "001010" then -- slti
            next_state <= Execution_slti;
        elsif Op = "001101" then -- ori
            next_state <= Execution_ori;
        elsif Op = "001100" then -- andi
            next_state <= Execution_andi;
        elsif Op = "001110" then -- xori
            next_state <= Execution_xori;
        elsif Op = "001111" then -- lui
            next_state <= Execution_lui;

        elsif Op = "000100" then -- BEQ
            next_state <= BranchCompletion_beq;
        elsif Op = "000101" then -- BNE
            next_state <= BranchCompletion_bne;
        elsif Op = "000010" then -- Jump
            next_state <= JumpCompletion;
        elsif Op = "000011" then -- JAL
            next_state <= JAL_Execution;
        end if;

        when MemoryAddressComp => if Op = "100011" then -- lw
            next_state <= MemoryAccessLoad;
        else -- sw
    
```

```

        next_state <= MemoryAccessStore;
    end if;

    when JR_Execution      => next_state <= InstructionFetch;
    when JAL_Execution     => next_state <= JAL_Completion;
    when JAL_Completion   => next_state <= InstructionFetch;
    when JALR_Execution    => next_state <= JALR_Completion;
    when JALR_Completion  => next_state <= InstructionFetch;
    when Execution        => next_state <= RTypeCompletion;
    when Execution_addi    => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when Execution_slti    => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when Execution_andi    => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when Execution_ori     => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when Execution_xori    => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when Execution_lui     => next_state <= RTypeCompletion_I;
    when MemoryAccessLoad  => next_state <= MemoryReadCompletionStep;

```

```

when MemoryAccessStore      => next_state <= InstructionFetch;

when BranchCompletion_beq   => next_state <= InstructionFetch;

when BranchCompletion_bne   => next_state <= InstructionFetch;

when JumpCompletion         => next_state <= InstructionFetch;

when RTypeCompletion        => next_state <= InstructionFetch;

when others                  => next_state <= InstructionFetch;

end case;
end process;

with current_state select
    ctrl_state <= "0000000000000000XXX0000000" when Start,
                  "000010001000000010000"   when InstructionFetch,
                  "000010001000000010000"   when InstructionFetch1,
                  "100010001000000010000"   when InstructionFetch2,

                  "0000000000000000110000"   when InstructionDecode,
                  "0000000000000000101000"   when MemoryAddressComp,
                  "000000000000010001000"   when Execution,

                  "0000000000000000101000"   when Execution_addi,
                  "0000000000000011101000"   when Execution_slti,
                  "000000000000100101000"   when Execution_andi,

```

```

        "000000000000101101000" when Execution_ori,
        "00000000000001101000" when Execution_xori,
        "000000000000110101000" when Execution_lui,

        "001000000001001001000" when BranchCompletion_beq,

        "010000000001001001000" when BranchCompletion_bne,

        "100000000011000000000" when JR_Execution,
        "100000000010000000000" when JumpCompletion,

        "0000000100000000110010" when JAL_Execution,
        "1000000100100000110110" when JAL_Completion,

        "0000000100000000110001" when JALR_Execution,
        "1000000100110000110101" when JALR_Completion,

        "000110000000000000000" when MemoryAccessLoad,
        "000101000000000000000" when MemoryAccessStore,
        "0000000000000000000101" when RTypeCompletion,
        "00000000000000000000100" when RTypeCompletion_I,
        "00000000100000000000100" when MemoryReadCompletionStep,
        "000000000000000000000" when others;

PCWrite      <= ctrl_state(19);
PCWriteCond_bne <= ctrl_state(18);
PCWriteCond_beq <= ctrl_state(17);
IorD        <= ctrl_state(16);

MemRead      <= ctrl_state(15);
MemWrite     <= ctrl_state(14);
MemToReg     <= ctrl_state(13 downto 12);
IRWrite      <= ctrl_state(11);
PCSource     <= ctrl_state(10 downto 9);
ALUOp        <= ctrl_state(8 downto 6);
ALUSrcB      <= ctrl_state(5 downto 4);
ALUSrcA      <= ctrl_state(3);
RegWrite     <= ctrl_state(2);
RegDst       <= ctrl_state(1 downto 0);

end Behavioral;
    
```

فصل ششم

پیاده سازی PC و Sign Extend

در این فصل قصد داریم نحوه کارکرد و شیوه پیاده سازی ماژول های PC و Sign Extend را شرح دهیم.

۶-۱ PC

PC برای نگهداری و محاسبه آدرس برنامه استفاده می شود. آدرس برنامه شامل آدرس حافظه ای است که در آن دستورات برنامه قرار دارند. با استفاده از این ماژول، می توان آدرس فعلی برنامه را در هر لحظه محاسبه کرد و در مراحل بعدی اجرای برنامه، از آن استفاده کرد.

با استفاده از کد VHDL یک ماژول PC را پیاده سازی کردیم که شامل یک رجیستر ۳۲ بیتی است و در هر لبه مثبت کلاک، آدرس فعلی برنامه را دریافت کرده و در خروجی خود قرار می دهد.

ورودی:

- CLK: کلاک سیستم
- EN: سیگنالی که نشان می دهد آیا امکان تغییر در رجیستر وجود دارد یا خیر.
- PC_input: داده ای که برای نوشتن در رجیستر ورودی استفاده می شود.
- RST: سیگنال ریست که در صورت فعال شدن، مقدار رجیستر را صفر می شود.

خروجی:

- PC_output: آدرس فعلی برنامه که در رجیستر ذخیره شده است.

در طراحی این ماژول، از یک رجیستر ۳۲ بیتی به نام PC_output استفاده شده است. این رجیستر، آدرس فعلی برنامه را نشان می‌دهد که در هر لبه مثبت کلاک، داده‌های ورودی را دریافت کرده و در خود ذخیره می‌کند.

در فرآیند اجرای کد، اگر سیگنال RST فعال شده باشد، مقدار رجیستر را صفر می‌کنیم. در غیر این صورت، اگر کلاک رو به بالا باشد و سیگنال EN فعال باشد، آدرس جدیدی که در PC_input قرار دارد را در رجیستر ذخیره می‌کنیم. به این ترتیب، آدرس فعلی برنامه به مقدار جدید تغییر می‌کند.

کد مورد استفاده برای طراحی این ماژول را میتوان در ادامه مشاهده کرد:

```
entity PC is
  Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
        EN : in  STD_LOGIC;
        PC_input : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
        RST: in  STD_LOGIC;
        PC_output : out  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
        );
end PC;

architecture Behavioral of PC is

begin

  process(CLK)
  begin
    if(RST = '0') then |
      PC_output <= (others => '0');
    elsif(rising_edge(CLK)) then
      if(EN = '1') then
        PC_output <= PC_input;
      end if;
    end if;
  end process;

end Behavioral;
```

۶-۲ Sign Extend

این ماژول معمولاً در طراحی و پیاده سازی الگوریتم های مختلف در پردازشگرهای داده های ۳۲ بیتی استفاده می شود. برای مثال، در پردازشگرهایی که در آنها از محاسبات با عددهای با علامت استفاده می شود، این ماژول برای تبدیل عددهای ورودی به فرمتی با علامت ۳۲ بیتی مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، ممکن است در محاسبات مربوط به مسائل حسابی، بخشی از داده ها به صورت عدد صحیح با علامت ۱۶ بیتی باشد. در چنین مواردی، این ماژول برای تبدیل داده های ورودی به فرمتی با علامت ۳۲ بیتی مورد استفاده قرار می گیرد.

در پردازنده MIPS نیز از این ماژول استفاده می شود. این ماژول شامل یک فرآیند است که با توجه به بیت علامتی عدد ورودی، این عدد را به صورت یک عدد با علامت ۳۲ بیتی گسترش می دهد.

ورودی:

- Input: عدد ۱۶ بیتی که می خواهیم به یک عدد با علامت ۳۲ بیتی تبدیل کنیم.

خروجی:

- Output: عدد ۳۲ بیتی با علامتی که در نهایت به دست می آید.

در طراحی این ماژول، از یک فرآیند استفاده شده است. در این فرآیند، بر اساس بیت علامت عدد ورودی، ابتدا بیت های ۱۶ تا ۰ عدد ورودی به خروجی منتقل می شوند. سپس، در صورتی که بیت علامتی عدد ورودی ۱ باشد، بیت های ۳۱ تا ۱۶ خروجی را با ۱ پر می کنیم تا عدد تبدیل شده با علامت منفی شود. در غیر این صورت، بیت های ۳۱ تا ۱۶ خروجی را با ۰ پر می کنیم تا عدد تبدیل شده با علامت مثبت باشد.

کدهای نوشته شده برای پیاده سازی آن را میتوانید در ادامه مشاهده کنید:


```
entity Sign_Extended is
  Port ( input : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        output : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end Sign_Extended;

architecture Behavioral of Sign_Extended is

begin

  process(input)
  begin
    if input(15)='0' then
      output(15 downto 0) <= input;
      output(31 downto 16) <= "00000000000000000000";
    else
      output(15 downto 0) <= input;
      output(31 downto 16) <= "11111111111111111111";
    end if;
  end process;

end Behavioral;
```

فصل هفتم

Top Module

در این بخش اجزا و ماژول‌های طراحی شده قبل را به هم مرتبط میکنیم.

```
entity MIPS_Processor is
    Port ( CLKmain, RSTMain : in  STD_LOGIC;
           output_top : out  STD_LOGIC);
end MIPS_Processor;

architecture Behavioral of MIPS_Processor is

    COMPONENT PC
        Port ( CLK      : in  STD_LOGIC;
              EN       : in  STD_LOGIC;
              PC_input  : in  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
              RST      : in  STD_LOGIC;
              PC_output : out  STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
            );
    end COMPONENT;

    COMPONENT MUX2to1
        Port ( a      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
              b      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
              sel     : in  STD_LOGIC;
              output  : out  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
    end COMPONENT;
```

```

COMPONENT MUX3to1
  Port ( a      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        b      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        c      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        sel     : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT MUX4to1
  Port ( a      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        b      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        c      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        d      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        sel     : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT MUX3to1_RegDst
  Port ( a      : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        b      : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        c      : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        sel     : in  STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT ShiftLeft2_32
  Port ( input   : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT ShiftLeft2_26
  Port ( input   : in  STD_LOGIC_VECTOR (25 downto 0);
        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (27 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT Sign_Extended
  Port ( input   : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
        output  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT Memory
  Port ( memory_read : in  STD_LOGIC;
        memory_write : in  STD_LOGIC;
        address      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        write_data   : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        clk           : in  STD_LOGIC;
        rst           : in  STD_LOGIC;
        memory_data  : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

```

```
COMPONENT InstructionRegister
  Port ( clk          : in  STD_LOGIC;
        rst          : in  STD_LOGIC;
        IRWrite      : in  STD_LOGIC;
        input_instruction : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        output_instruction : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT MemoryDataRegister
  Port ( clk          : in  STD_LOGIC;
        rst          : in  STD_LOGIC;
        mem_input     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        mem_output    : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT Registers
  Port ( clk          : in  STD_LOGIC;
        rst          : in  STD_LOGIC;
        read_register1 : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        read_register2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        write_register  : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
        write_data      : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        RegWrite        : in  STD_LOGIC;
        read_data1      : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        read_data2      : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;
```

```

COMPONENT ALU
  Port ( a          : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        b          : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        ALU_control : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        output      : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        zero        : out STD_LOGIC);
end COMPONENT;

COMPONENT ALUControl
  Port ( instruction : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        ALUOp        : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
        output        : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT ControlUnit
  Port ( clk          : in  STD_LOGIC;
        rst          : in  STD_LOGIC;
        Op           : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        Func         : in  STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        PCWriteCond_beg : out std_logic;
        PCWriteCond_bne : out std_logic;
        PCWrite       : out std_logic;
        IorD          : out std_logic;
        MemRead       : out std_logic;
        MemWrite      : out std_logic;
        MemToReg      : out std_logic_vector(1 downto 0);
        IRWrite       : out std_logic;

        PCSource      : out std_logic_vector(1 downto 0);
        ALUOp         : out std_logic_vector(2 downto 0);
        ALUSrcB       : out std_logic_vector(1 downto 0);
        ALUSrcA       : out std_logic;
        RegWrite      : out std_logic;
        RegDst        : out std_logic_vector(1 downto 0));
end COMPONENT;

COMPONENT TempRegister
  Port ( clk      : in  STD_LOGIC;
        rst      : in  STD_LOGIC;
        input     : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        output    : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0));
end COMPONENT;

--constant
constant PC_increment : std_logic_vector(31 downto 0) := "00000000000000000000000000000100";
constant Register_31 : std_logic_vector(4 downto 0) := "11111"; --31

-- signals
signal MUX_to_PC, PC_out, ALUOut_to_MUX, MUX_to_Memory, RegB_out, Memory_out, Instruction_Reg,
       Memory_Data_Register_out, MUX3_to_Register, Registers_to_A, Registers_to_B, Sign_Ext,
       Shift_Left2_32_to_MUX5, RegA_to_MUX, MUX4_to_ALU, MUX5_to_ALU,
       Alu_Out, Jump_Address : std_logic_vector(31 downto 0);

signal MUX2_to_Register : std_logic_vector(4 downto 0);

signal ALUControl_to_ALU : std_logic_vector(3 downto 0);

```

```

signal ALUOp                                     : std_logic_vector(2 downto 0);

signal PCsource, ALUSrcB, MemToReg, RegDst       : std_logic_vector(1 downto 0);

signal IorD, MemRead, MemWrite, IRWrite, RegWrite, ALU_Zero, PCWriteCond_beg,
    PCWriteCond_bne, PCWrite, ALUSrcA,
    AND_to_OR2, AND_to_OR1, OR_to_PC           : std_logic;

begin

    AND_to_OR1 <= ALU_Zero and PCWriteCond_beg;
    AND_to_OR2 <= (not ALU_Zero) and PCWriteCond_bne;
    OR_to_PC <= AND_to_OR1 or PCWrite or AND_to_OR2;
    Jump_Address(31 downto 28) <= PC_out(31 downto 28);

    ALU_inst      : ALU                                port map(MUX4_to_ALU, MUX5_to_ALU, ALUControl_to
    ALU_Control    : ALUControl                        port map(Instruction_Register_out(5 downto 0), F
    Control_Unit   : ControlUnit                        port map(CLKMain, RSTMain, Instruction_Register_
    Inst_Reg       : InstructionRegister                port map(CLKMain, RSTMain, IRWrite, Memory_out,
    Memory_inst    : Memory                            port map(MemRead, MemWrite, MUX_to_Memory, RegB_
    MEM_DATA_REG   : MemoryDataRegister                port map(CLKMain, RSTMain, Memory_out, Memory_De
    MUX_1          : MUX2to1                            port map(PC_out, ALUOut_to_MUX, IorD, MUX_to_Mem
    MUX_2          : MUX3to1_RegDst                      port map(Instruction_Register_out(20 downto 16),
    MUX_3          : MUX3to1                            port map(ALUOut_to_MUX, Memory_Data_Register_out
    MUX_4          : MUX2to1                            port map(PC_out, RegA_to_MUX, ALUSrcA, MUX4_to_F
    MUX_5          : MUX4to1                            port map(RegB_out, PC_increment, Sign_Extend_out

    MUX_6          : MUX4to1                            port map(Alu_Out, ALUOut_to_MUX, Jump_Address, Re
    Program_Counter : PC                                port map(CLKMain, OR_to_PC, MUX_to_PC, RSTMain, F
    Registers_inst  : Registers                          port map(CLKMain, RSTMain, Instruction_Register_c
    Sign_Extend     : Sign_Extended                    port map(Instruction_Register_out(15 downto 0), S
    Shift_Left2_1   : ShiftLeft2_32                    port map(Sign_Extend_out, Shift_Left2_32_to_MUX5)
    Shift_Left2_2   : ShiftLeft2_26                    port map(Instruction_Register_out(25 downto 0), J
    Reg_A          : TempRegister                      port map(CLKMain, RSTMain, Registers_to_A, RegA_t
    Reg_B          : TempRegister                      port map(CLKMain, RSTMain, Registers_to_B, RegB_c
    Reg_ALUOut     : TempRegister                      port map(CLKMain, RSTMain, Alu_Out, ALUOut_to_MUX

    output_top <= AND_to_OR1;
end Behavioral;

```

در واقع با کدهای بحث شده یک پردازنده ساده با معماری MIPS را پیاده‌سازی می‌کند که قادر است دستورات ساده‌ای را اجرا کند. این پردازنده از چندین قسمت مهم تشکیل شده است:

قسمت اول این پردازنده، شمارنده برنامه یا PC می‌باشد که مسئولیت نگهداری آدرس دستور فعلی را بر عهده دارد. آدرس دستور فعلی در این قسمت ذخیره می‌شود و پس از اجرای هر دستور، به طور خودکار ۴ واحد به آن افزوده می‌شود تا آدرس دستور بعدی اجرا شود.

قسمت دوم این پردازنده، رجیسترها هستند. این قسمت شامل ۳۲ رجیستر مختلف است که هر کدام ۳۲ بیتی هستند. این رجیسترها برای نگهداری مقادیر ورودی و خروجی دستورات استفاده می‌شوند.

سومین قسمت، واحد منطقی حساب و ریاضی یا ALU است که مسئولیت اجرای عملیات‌های محاسباتی بین دو عدد ورودی (مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) را بر عهده دارد. ALU به دو عدد ورودی، یک عملگر ورودی و یک علامت گیرنده ورودی نیاز دارد و نتیجه را به عنوان خروجی ارائه می‌کند.

قسمت چهارم، واحد کنترل است که مسئولیت کنترل و تنظیم عملکرد پردازش را بر عهده دارد. این قسمت، با توجه به دستورات ورودی، دستورات لازم را به بخش‌های مختلف پردازنده می‌دهد تا دستورات اجرا شوند. این واحد از سیگنال‌های مختلفی برای کنترل پردازنده استفاده می‌کند که به آن‌ها اجازه می‌دهد که اجرای دستورات را تنظیم کنند.

قسمت آخر، حافظه است که مسئولیت ذخیره داده‌ها و دستورات را بر عهده دارد. این حافظه دارای یک آدرس‌دهی است که با استفاده از آن، داده‌ها و دستورات مورد نیاز را از حافظه خوانده و به آن‌ها نوشته می‌شود. همچنین، این حافظه به عنوان محلی برای ذخیره‌سازی داده‌های موقتی استفاده می‌شود که در طول اجرای دستورات، نیاز به آن‌ها پیش می‌آید.

برای اجرای دستورات، ابتدا آدرس دستور فعلی توسط شمارنده برنامه بارگذاری می‌شود و سپس دستور با استفاده از واحد ثبت دستور از حافظه خوانده شده و در داخل رجیسترها ذخیره می‌شود. سپس، با استفاده از واحد کنترل، دستورات لازم به قسم‌های مختلف پردازنده داده می‌شود تا دستورات اجرا شوند. در هنگام اجرای دستور، ابتدا مقادیر مورد نیاز از رجیسترها یا حافظه خوانده می‌شوند و سپس با استفاده از واحد ALU، عملیات‌های محاسباتی انجام می‌شوند. نتیجه عملیات در نهایت در رجیسترها یا حافظه ذخیره می‌شود. پس از اجرای دستور، شمارنده برنامه به طور خودکار به آدرس دستور بعدی افزایش پیدا می‌کند و پردازنده آماده اجرای دستور بعدی می‌شود.

منابع

١. D.Harris , S.Harris. *Digital Design and Computer Architecture*
٢. M.Movahedin *MIPS Multi-Cycle Implentation*
٣. O.Chakon *Design, Modeling, and Simulation of a MIPS Multi-Cycle Processor*
٤. Patterson, D.A. and J.L. Hennesey. *Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface*
٥. <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hmK3xabU6Ts>
٦. <https://github.com/etchsaleh/MultiCycleMIPS>